
OFICINA 5 - CIRCUITOS ELÉTRICOS


Professora Bruna

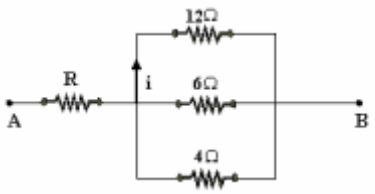1) (Mack-1997) No trecho de circuito elétrico a seguir, a ddp entre A e B é 60V e a corrente i tem intensidade de 1A. O valor da resistência do resistor R é:




a) 10 ohm
b) 8 ohm
c) 6 ohm
d) 4 ohm
e) 2 ohm

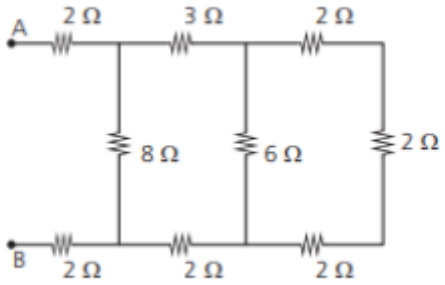2) Sabendo que o circuito da figura pertence a um dispositivo eletrônico, seu professor pede que determine o valor de sua resistência equivalente. Ao calcular, será encontrado o valor de:




a) 2 Ω
b) 4 Ω
c) 8 Ω
d) 16 Ω
e) 32 Ω

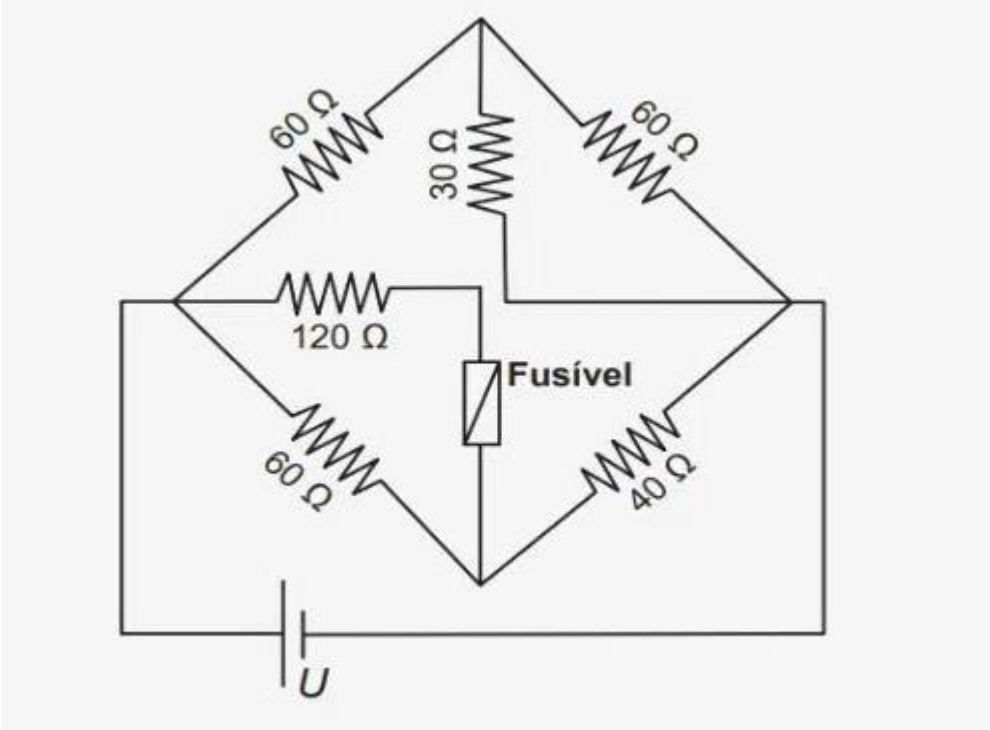3) (Enem-2017) Fusível é um dispositivo de proteção contra sobrecorrente em circuitos. Quando a corrente que passa por esse componente elétrico é maior que sua máxima corrente nominal, o fusível queima. Dessa forma, evita que a corrente elevada danifique os aparelhos do circuito. Suponha que o circuito elétrico mostrado seja alimentado por uma fonte de tensão U e que o fusível suporte uma corrente nominal de 500 mA. Qual é o máximo valor da tensão U para que o fusível não queime?



a) 20 V
b) 40 V
c) 60 V
d) 120 V
e) 185 V

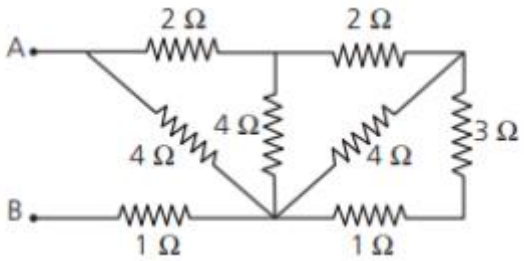4) 1) A associação de resistores abaixo pertence ao circuito de um dispositivo eletrônico que liga os pontos A e B a uma tensão de 60 V. Qual o menor valor do fusível que deve ser ligado a esse circuito?



a) 18 A
b) 22 A
c) 12 A
d) 27 A
e) 35 A

GABARITO

1) b)
2) c)

3) d)
4) b)